

HOMEWORK ASSIGNMENT

Class 10 - A | Subject: Science | Title: विद्युत (Electricity) - Assignment 1

Topic: विद्युत धारा, ओम का नियम और प्रतिरोध पर प्रश्न

Section A — Multiple Choice Questions (MCQ)

1. विद्युत धारा (Electric Current) का SI मात्रक क्या है?

A. एम्पीयर (Ampere)

B. वोल्ट (Volt)

C. ओम (Ohm)

D. वाट (Watt)

Section C — Short Answer Questions

2. यदि किसी परिपथ में प्रतिरोध 2Ω है और विभवांतर 10 V है, तो धारा का मान ज्ञात कीजिए। ($I = \frac{V}{R}$)

Section D — Long Answer Questions

3. ओम का नियम (Ohm's Law) लिखिए और इसे गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। व्याख्या कीजिए कि तापमान बदलने पर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है।